

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Лабораторна робота №5
Побудова підсилювальних каскадів на транзисторах

Автор
Столяров Андрій Дмитрович,
група 5-А, Фізичний Факультет

Київ, 23 квітня 2021 р.

Зміст

Вступ	2
Мета	2
Методи дослідження	2
Теоретичні відомості	2
Хід Роботи	3
Емітерний повторювач	3
Парафазний підсилювач	4
Підсилювач зі спільним емітером.	5
Диференціальний підсилювач	6
Синфазний диференціальний підсилювач	7
Висновок	8

Вступ

Об'єктом дослідження є емітерний повторювач, парафазний, диференціальний підсилювач та підсилювач зі спільним емітером. Предмет дослідження: теоретичні основи, принципи роботи, фізичний зміст і застосування підсилювачів.

Мета

Виміряти коефіцієнти передачі за напругою підсилювальних каскадів різних типів для гармонічних і імпульсних вхідних сигналів, а також зсуви фаз між вихідними і вхідними сигналами.

Методи дослідження

Одночасне спостереження вхідного та вихідного сигналів на екрані двоканального осцилографа із наступним вимірюванням і порівнянням їх параметрів

Теоретичні відомості

Підсилювач електричних сигналів – радіoeлектронний пристрій, що перетворює вхідний електричний сигнал, який являє собою залежність від часу напруги $U_{\text{вх}}(t)$ або струму $I_{\text{вх}}(t)$, у пропорційний йому вихідний сигнал $U_{\text{вих}}(t)$ або $I_{\text{вих}}(t)$, потужність якого перевищує потужність вхідного сигналу. Будь-який підсилювач електричних сигналів можна розглядати як активний чотириполюсник, маючи змогу досліджувати частотні характеристики підсилювача (його відгук на гармонічний сигнал певної частоти), імпульсні характеристики (відгук на одиничний імпульсний сигнал у вигляді δ -функції) або перехідні характеристики (відгук на ступінчасту зміну вхідного сигналу). **Підсилювальний каскад** – підсилювач, який містить мінімальне число підсилювальних елементів (1–2 транзистори) і може входити до складу *багатокаскадного підсилювача*. Коефіцієнт передачі за напругою K_u – відношення амплітуди вихідного напруги підсилювача до амплітуди вхідної.

Хід Роботи

Емітерний повторювач

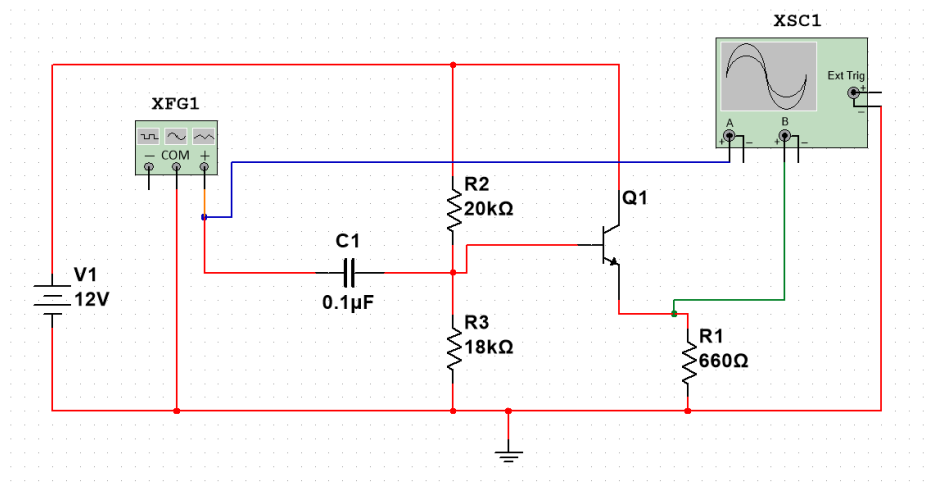


Рис. 1. Схема

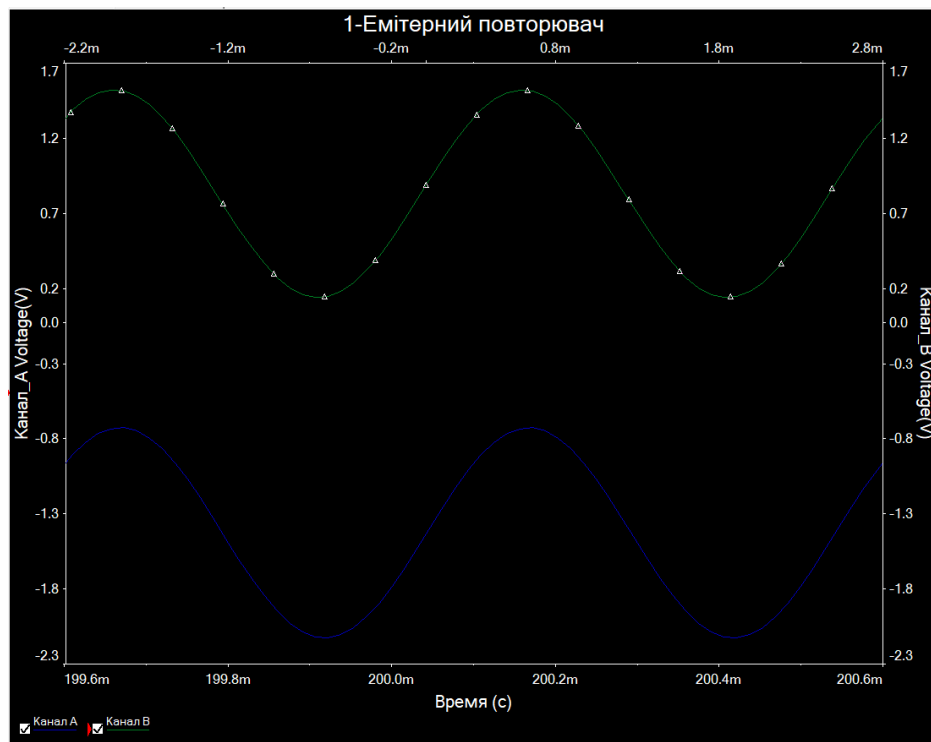


Рис. 2. Графік залежності вхідного та вихідного сигналу емітерного підсилювача від часу.

Парафазний підсилювач

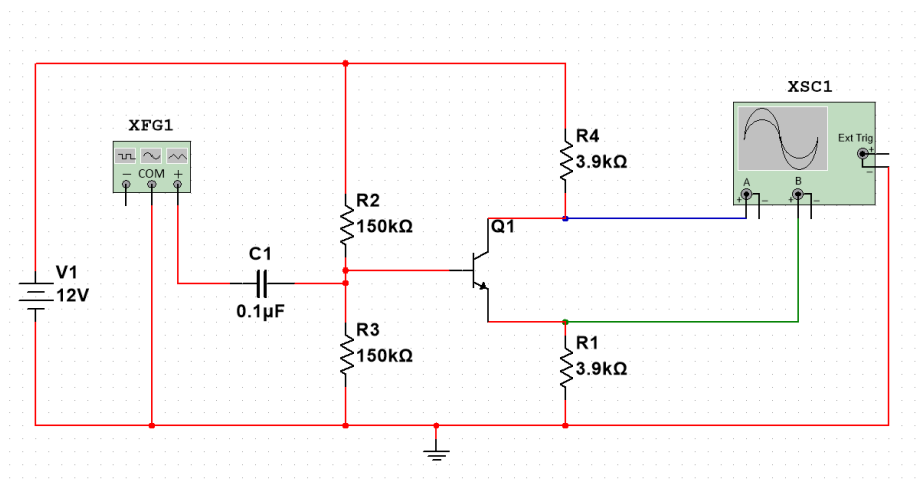


Рис. 3. Схема

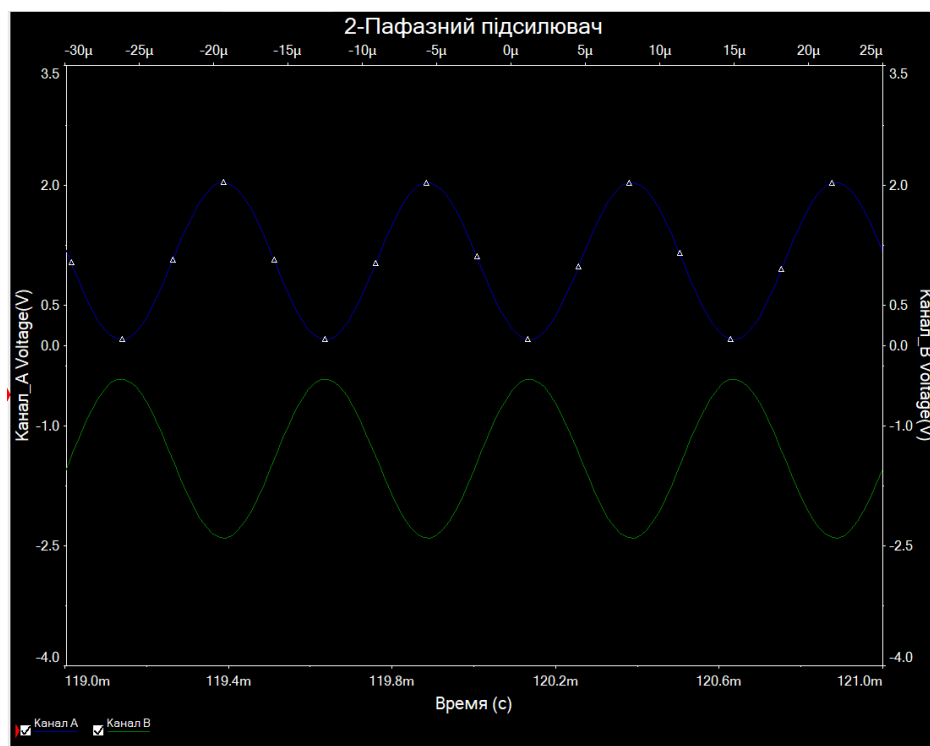


Рис. 4. Графік залежності вхідного та вихідного сигналу від часу.

Підсилювач зі спільним емітером.

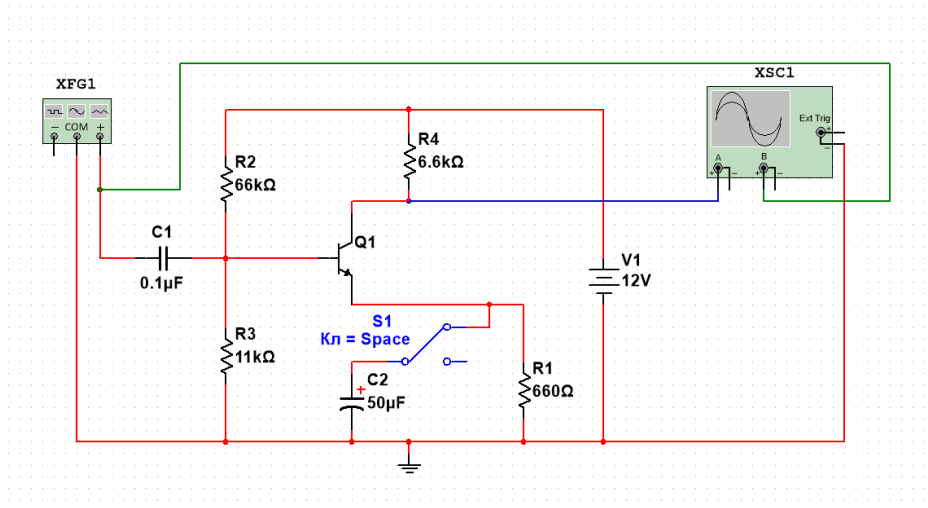


Рис. 5. Схема

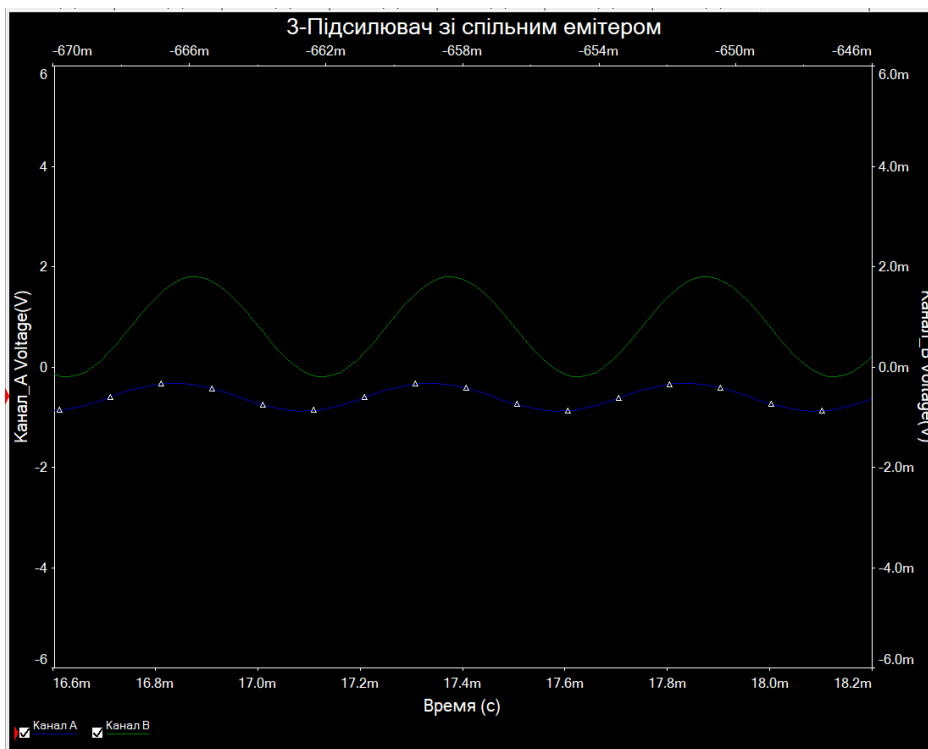


Рис. 6. Графік залежності вхідного та вихідного сигналу від часу.

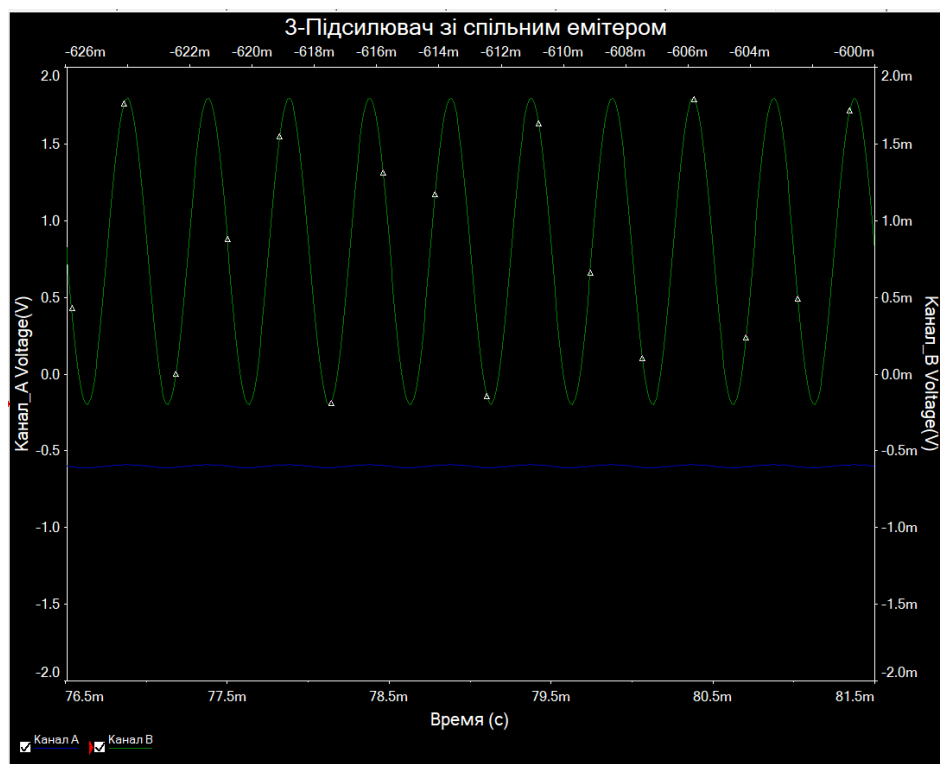


Рис. 7. Графік залежності вхідного та вихідного сигналу від часу.(з конденсатором)

Диференціальний підсилювач

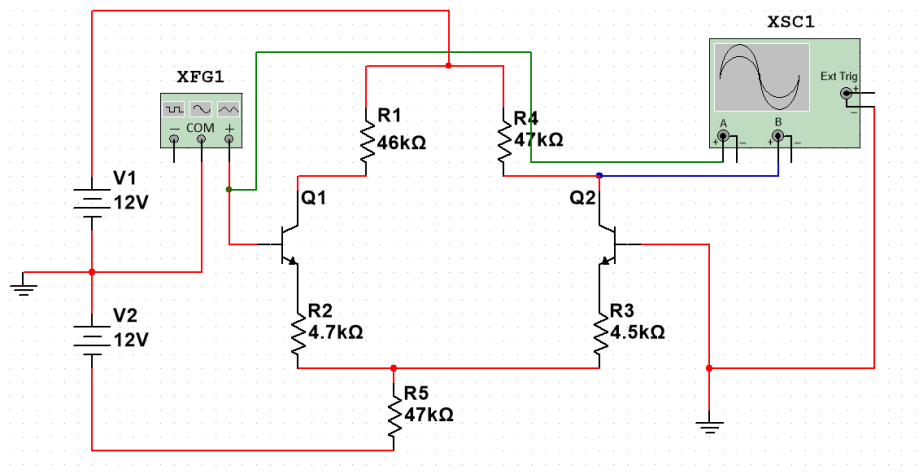


Рис. 8. Схема

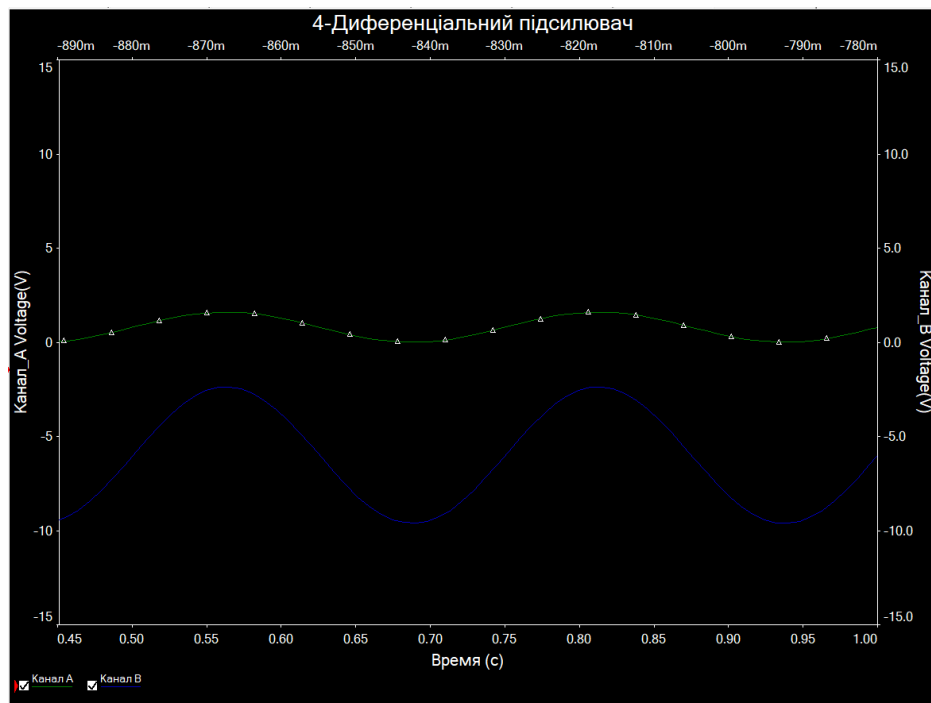


Рис. 9. Графік залежності вхідного та вихідного сигналу від часу.

Синфазний диференціальний підсилювач

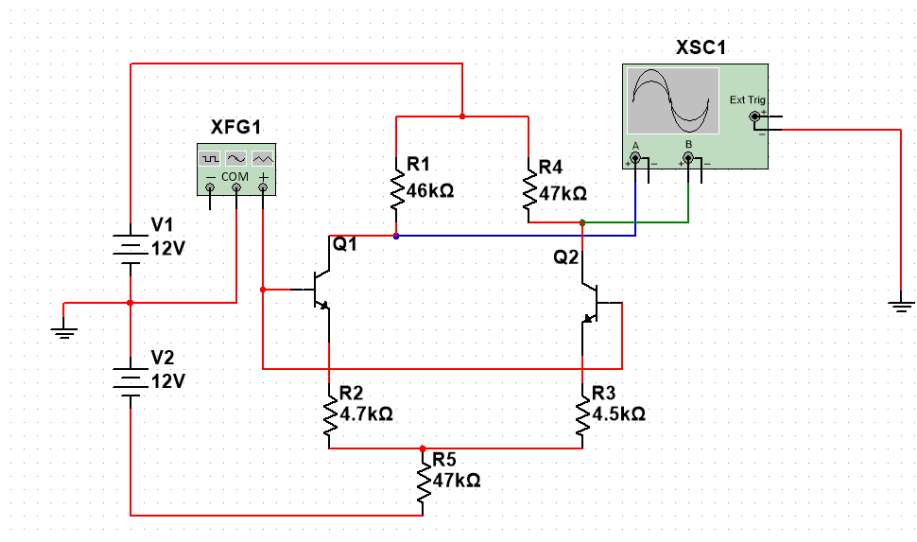


Рис. 10. Схема

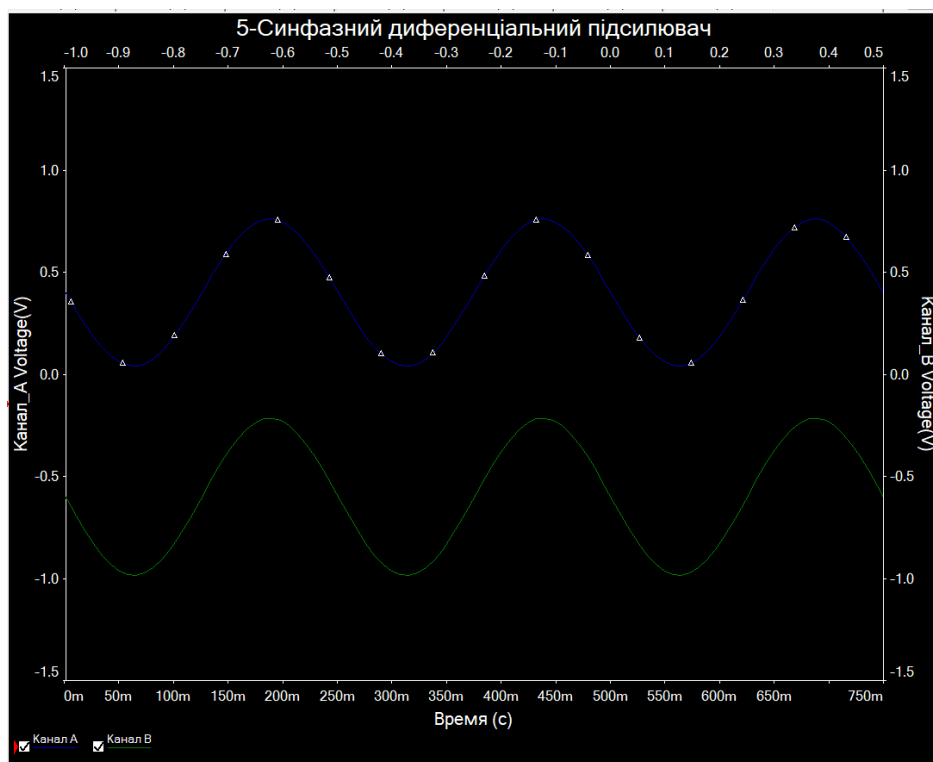


Рис. 11. Графік залежності вхідного та вихідного сигналу від часу.

Висновок

У цій лабораторній роботі я ознайомився з тим як змінюється сигнал після проходження через підсилювальні каскади різних типів за допомогою методу співставлення. Робота проводилась із емітерним повторювачем, пафазним підсилювачем, підсилювачем зі спільним емітером, диференційним та диференційним синфазним підсилювачами, в результаті отримав зображення змінених сигналів, які повністю збігаються із очікуваними. Залежності вхідних та вихідних сигналів від часу є хорошими демонстраціями відмінностей досліджуваних підсилювачів. Порівнявши їх, можна зрозуміти принцип роботи кожного підсилювача.

Робота виконувалась у програмі **Multisim14**.